

Elektromagnetska kompatibilnost (512)

Vjezba br. 1 PSPICE – Niskopropusni filter

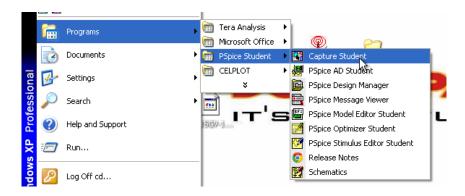
Otvaranje pograma: Start → Programs → Pspice Student → Capture Student



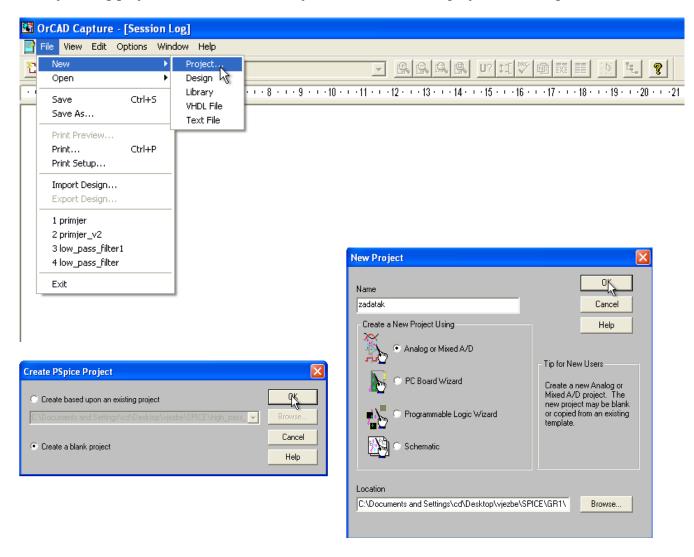Stvaranje novog projekta: $File \rightarrow New \rightarrow Project \rightarrow Create \ a \ blank \ project \rightarrow Analog \ or \ Mixed \ A/D$





Izgled prozora novog projekta:

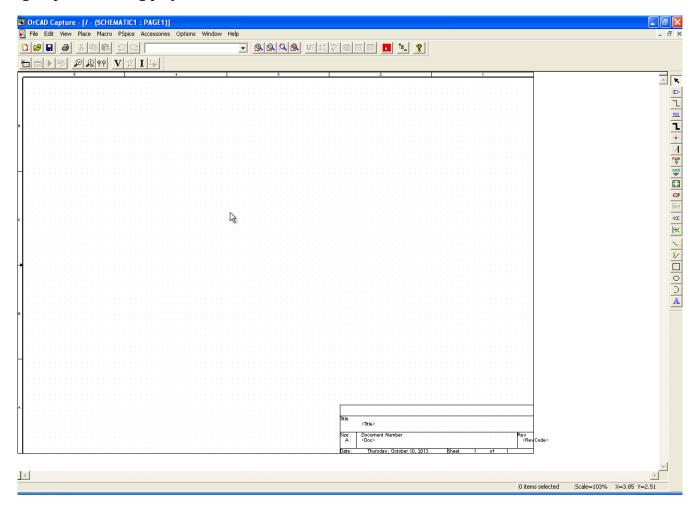


Za crtanje šeme potrebno je iz desnog izbornika odabrati odgovarajući "alat". Osnovni elementi za crtanje sheme nalaze se pod ikonom *Place part*.

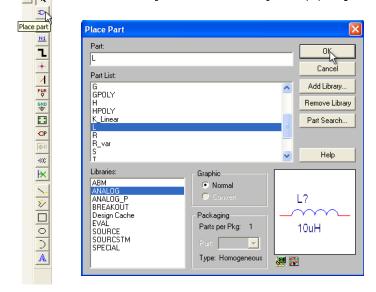Na shemu dodajemo redom:zavojnicu (L), otpornik (R), izvor izmjenične struje (VAC).



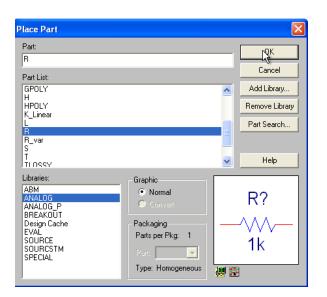

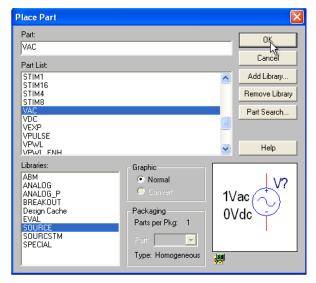


Ð


::

Place wire

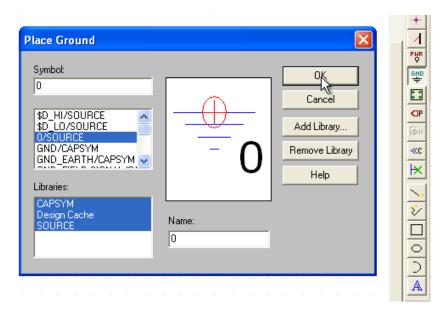
Naposljetku treba dodati i uzemljenje (0/SOURCE) koje se nalazi pud ikonom GND (u desnom izborniku):



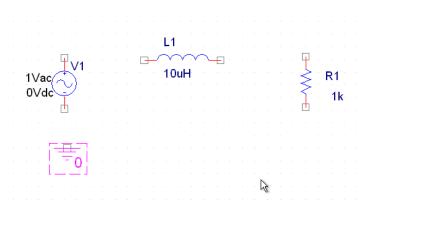
Sve elemente sheme je potrebno povezati žicom koja se odabire iz desnog izbornika (*Place wire*).



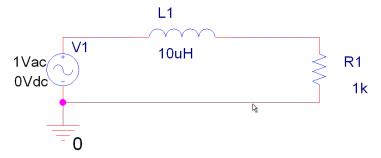Nakon povezivanja dobivamo konačnu shemu:




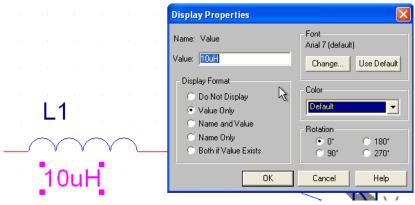Po potrebi je moguće mjenjati nazive elemenata i/ili im mjenjati iznos (dvostruki klik na naziv ili iznos):




Time završava crtanje sheme. Sada je potrebno postaviti paramatre simulacije.

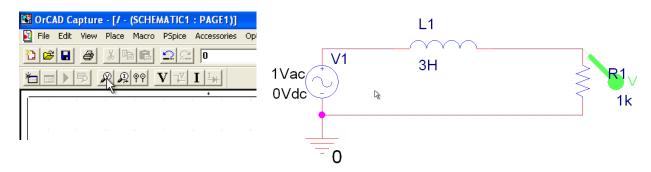
Prvi korak je dodavanje tvz. markera za ono što želimo promatrati na mjesto koje želimo promatrati. Postoje strujni i naponski markeri, što znači da u određenom strujnom krugu na različitim mjestima možemo promatrati stuju i/ili napon. U konkretno slučaju potrebno je promatrati napon na otporniku pa je stoga naponski marker postavljen na + otpornika.






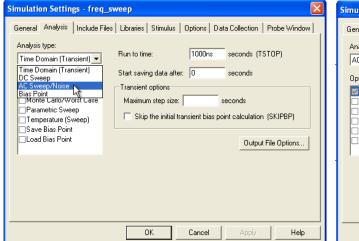Iz ponuđenih opcija u konkretnom slučaju potrebno je odabrati *AC Sweep/Noise* te postaviti frekvancijski raspon:




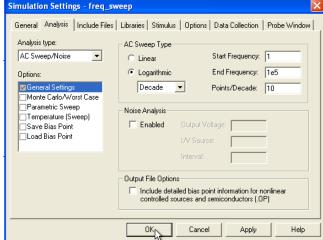

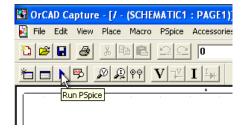Simulacija se pokreće pritiskom na Run PSpice:



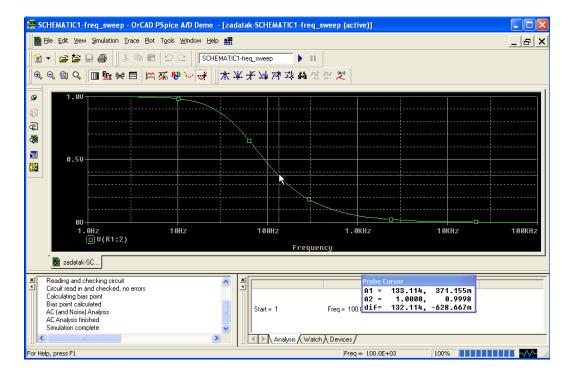Rezultat se pojavljuje u novom prozoru u kojem je moguća analiza rezultata.



ZADATAK:

- 1. U programskom paketu PSpice simulirati prethodno opisani induktivni niskopropusni filter.
- 2. U programskom paketu PSpice izraditi model kapacitivnog niskopropusnog filtera te simulirati ponašanje.
- 3. Komentirati rezultate.

Vježba br 2.

- 1. U programskom paketu PSpice izraditi model kapacitivnog visokopropusnog filtera te simulirati ponašanje.
- 2. U programskom paketu PSpice izraditi model induktivnog visokopropusnog filtera te simulirati ponašanje.
- 3. Komentirati rezultate.

Vježba br 3.

- 1. U programskom paketu PSpice izraditi model kapacitivnog pojasnopropusnog filtera te simulirati ponašanje.
- 2. U programskom paketu PSpice izraditi model induktivnog pojasnopropusnog filtera te simulirati ponašanje.
- 3. U programskom paketu PSpice izraditi model pojasnebrane te simulirati ponašanje.
- 4. Komentirati rezultate.